



การต่อ GSM คือตัวใส่ซิมการ์ด

1. Arduino 5V -----> Diode เบอร์ 1n4007 -----> GSM VCC
2. Arduino A1 -----> GSM Ring
3. Arduino D3 -----> GSM Rxd
4. Arduino D2 -----> GSM Txd
5. Arduino Gnd -----> GSM Gnd

การต่อ GPS คือตัวรับสัญญาณ GPS

1. Arduino 5V -----> GPS VCC
2. Arduino D9 -----> GPS Txd
3. Arduino D8 -----> GPS Rxd
4. Arduino Gnd -----> GPS Gnd

ไฟล์โปรแกรมทั้งหมดอยู่ที่ <https://goo.gl/DJoNHX>